



UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SUMADOR Y RESTADOR DE 4 BITS USANDO
COMPUERTAS AND, OR Y NOT

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN Y TRANSDUCCIÓN

DOCENTE

JOAQUIN SANCHEZ CIFUENTES

PRESENTADO POR

ANGEL ROBLES

1. Introducción

En este trabajo se presenta el diseño e implementación de un sumador y restador de 4 bits utilizando exclusivamente compuertas lógicas **AND**, **OR** y **NOT**

Para validar el funcionamiento del diseño lógico, se utilizó el software de simulación Proteus, y posteriormente se realizó una implementación equivalente en el lenguaje de programación **Python**, respetando las mismas operaciones lógicas utilizadas en el circuito

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Diseñar e implementar un sumador y restador de 4 bits utilizando únicamente compuertas AND, OR y NOT, validando su funcionamiento mediante simulación y programación

2.2 Objetivos Específicos

- Comprender el funcionamiento de las compuertas lógicas básicas
- Construir un sumador completo a partir de lógica elemental
- Implementar la operación de resta mediante complemento a dos
- Simular el circuito en Proteus
- Replicar el comportamiento lógico en Python

3. Fundamentos

3.1 Sistema binario

El sistema binario es un sistema de numeración que utiliza únicamente dos valores: 0 y 1. En los sistemas digitales, estos valores representan estados lógicos, donde 0 corresponde a nivel bajo y 1 a nivel alto

Un número de 4 bits puede representar valores desde 0000 hasta 1111 en binario, equivalentes a 0–15 en decimal

3.2 Compuertas Logicas

Compuerta NOT

 


Figura 1 – Diseño Compuerta NOT (Proteus) LED ENCENDIDO

La compuerta NOT invierte el valor de la entrada. Si la entrada es 1, la salida será 0, y viceversa

 


Figura 2 – Diseño Compuerta NOT (Proteus) LED APAGADO

<i>Entrada</i>	<i>Salida</i>
0	1
1	0

Compuerta AND

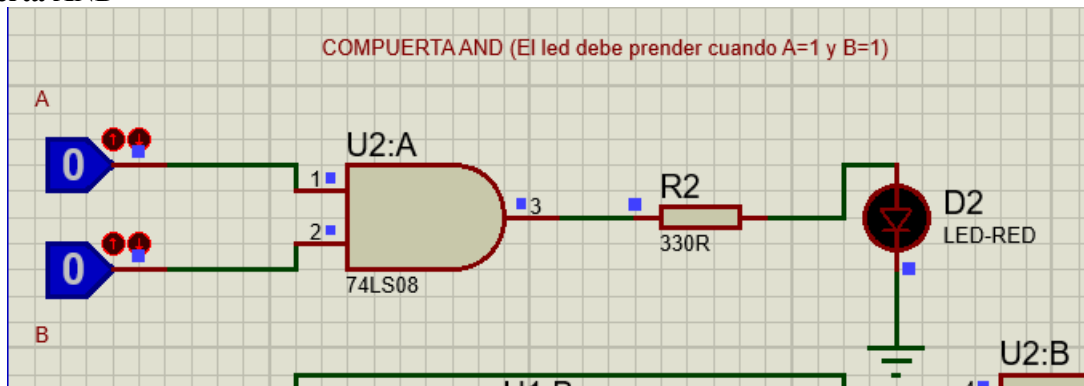


Figura 3 – Diseño Compuerta AND (Proteus) LED APAGADO (0-0)

 


Figura 4 – Diseño Compuerta AND (Proteus) LED APAGADO (1-0)

 


Figura 5 – Diseño Compuerta AND (Proteus) LED APAGADO (0-1)

 


Figura 6 – Diseño Compuerta AND (Proteus) LED ENCENDIDO (1-1)

La compuerta AND produce una salida en 1 únicamente cuando todas sus entradas están en 1

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>A AND B</i>
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Compuerta OR

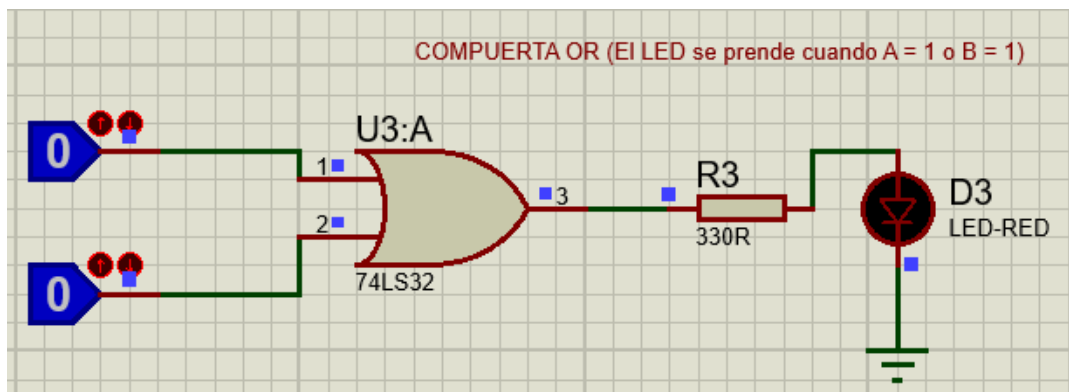


Figura 7 – Diseño Compuerta OR (Proteus) LED APAGADO (0-0)

 


Figura 8 – Diseño Compuerta OR (Proteus) LED ENCENDIDO (0-1)

 


Figura 9 – Diseño Compuerta OR (Proteus) LED ENCENDIDO (1-0)

 


Figura 10 – Diseño Compuerta OR (Proteus) LED ENCENDIDO (1-1)

La compuerta OR produce una salida en 1 cuando al menos una de sus entradas es 1

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>A OR B</i>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Compuerta XOR (Usando AND, OR y NOT)

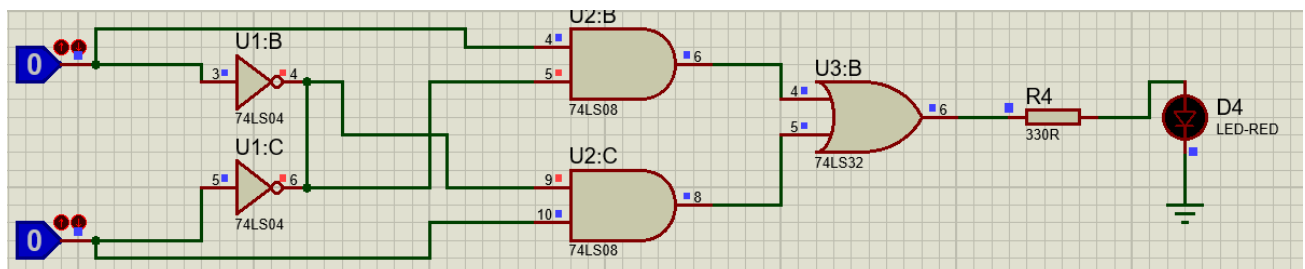


Figura 11 – Diseño Compuerta XOR (Proteus) LED APAGADO (0-0)

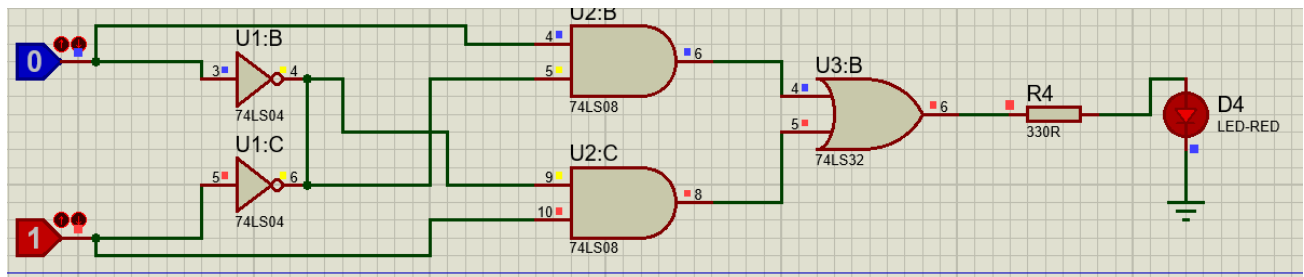


Figura 12 – Diseño Compuerta XOR (Proteus) LED ENCENDIDO (0-1)

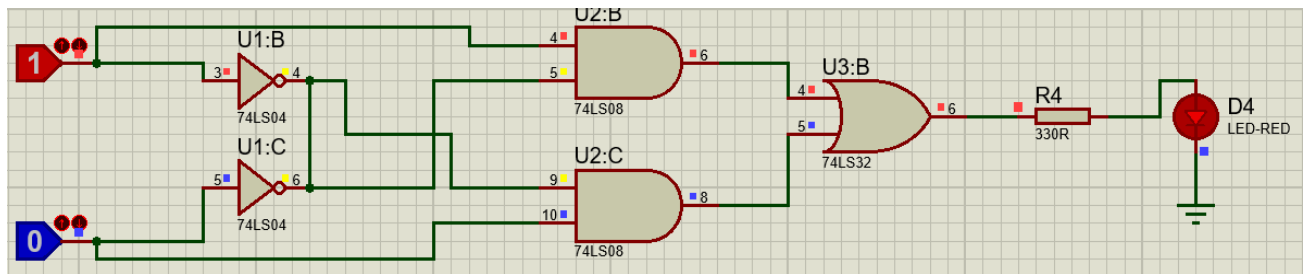


Figura 13 – Diseño Compuerta XOR (Proteus) LED ENCENDIDO (1-0)

 


Figura 14 – Diseño Compuerta XOR (Proteus) LED APAGADO (1-1)

<i>A</i>	<i>B</i>	<i>XOR</i>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Dado que la compuerta XOR no estaba permitida directamente, se implementó utilizando compuertas básicas según la siguiente expresión lógica:

$$\text{XOR}(A, B) = (A \text{ AND } \neg B) \text{ OR } (\neg A \text{ AND } B)$$

Sumador Completo

Es un circuito combinacional que permite realizar la suma de tres bits: dos bits de datos (**A y B**) y un bit adicional denominado acarreo de entrada (**C_n**), el cual proviene de una operación anterior.

Como resultado, el circuito genera dos salidas: el bit de suma (**S**) y el acarreo de salida (**C_{n+1}**)

A	B	Acarreo de Entrada	Suma	Acarreo de Salida
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Suma

$$S = A \oplus B \oplus C$$

Acarreo

$$\text{Acarreo de Salida} = (A \times B) + \text{Acarreo de Entrada} \times (A \oplus B)$$

Armar Sumador Completo (PASO A PASO)

1. XOR entre A y B

$$X1 = A \oplus B$$

2. XOR con el acarreo

$$S = X1 \oplus Cin$$

3. AND entre A y B

$$C1 = A \cdot B$$

4. AND entre Acarreo de Entrada y X1

$$C2 = Cin \cdot X1$$

5. OR final

$$Acarreo\ de\ Salida = C1 + C2$$


Extensión a 4 BITS

La extensión se realiza mediante la conexión en cascada de cuatro sumadores completos idénticos

El primer sumador completo (**FA0**) recibe los bits menos significativos **A₀** y **B₀**, y su entrada de acarreo **Cin** se fija en **0**

El acarreo de salida generado por cada sumador se conecta **directamente** como acarreo de entrada del siguiente sumador

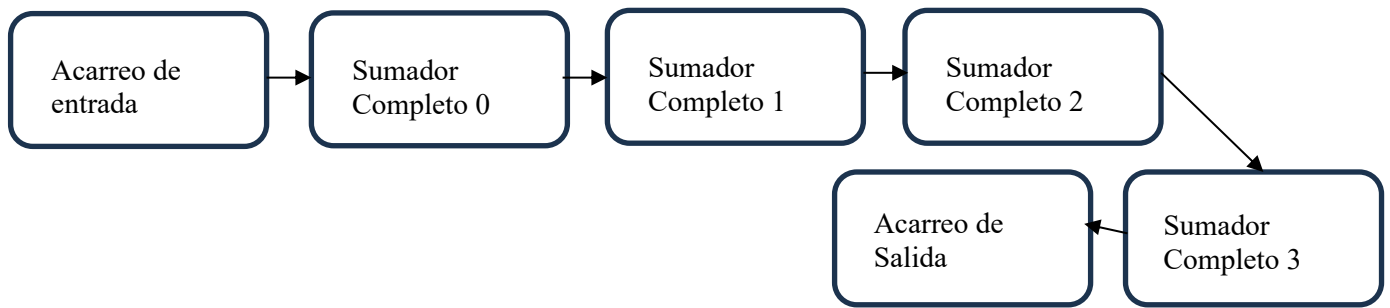Este proceso se repite hasta el cuarto sumador, que genera el bit más significativo de la suma y el acarreo final



Entradas	Salidas
$A = A_3 A_2 A_1 A_0$	$S = S_3 S_2 S_1 S_0$
$B = B_3 B_2 B_1 B_0$	Acarreo Final

Resta

Para comprobar el correcto funcionamiento de la operación de resta, se realizaron pruebas directas utilizando diferentes combinaciones de entrada. La resta se implementa activando la señal de control $MODE = 1$, lo que permite invertir el operando B y sumar una unidad automáticamente

1. Se realiza la operación $5 - 3$

SEÑAL	VALOR
A	0101
B	0011
MODE	1

$$S = 0101 - 0011 = 0010$$

2. Se realiza la operación 3 - 5

SEÑAL	VALOR
A	0011
B	0101
MODE	1

$$S = 0011 - 0101 = 1110$$

Se realiza la operación 6 - 0

SEÑAL	VALOR
A	0110
B	0000
MODE	1

$$S = 0110$$

4. Implementación en Python

Con el fin de replicar el comportamiento del circuito digital, se implementó el sumador y restador de 4 bits en el lenguaje Python, utilizando funciones que simulan las compuertas lógicas AND, OR y NOT.

```

1 def NOT(a):
2     return 1 if a == 0 else 0
3
4 def AND(a, b):
5     return 1 if a == 1 and b == 1 else 0
6
7 def OR(a, b):
8     return 1 if a == 1 or b == 1 else 0

```

Figura 15 – Implementación Funciones Lógicas Basicas

```

21 def XOR(a, b):
22     return OR(AND(a, NOT(b)), AND(NOT(a), b))

```

Figura 16 – Implementación XOR con NOT, AND y OR

```

25 def SumadorCompleto (A, B, Cin):
26     X1 = XOR(A, B)
27     S = XOR(X1, Cin)
28
29     C1 = AND(A, B)
30     C2 = AND(Cin, X1)
31     Cout = OR(C1, C2)
32
33     return S, Cout

```

Figura 17 – Sumador Completo de 1 Bit

Este bloque permite sumar dos bits y un acarreo de entrada, generando una suma y un acarreo de salida.

```

def Sumador4Bits (A, B, MODE):
    # MODE = 0 suma
    # MODE = 1 resta

    result = []
    carry = MODE # acarreo inicial

    for i in range(4):
        B_mod = XOR(B[i], MODE) # invierte B si es resta
        s, carry = SumadorCompleto(A[i], B_mod, carry)
        result.append(s)

    return result, carry

```

Figura 18 – Sumador y Restador de 4 Bits

Pruebas

1. Suma

```
49 A = [1, 0, 1, 0] # 0101 = 5
50 B = [1, 1, 0, 0] # 0011 = 3
51
52 resultado, carry = Sumador4Bits(A, B, 0)
53
54 print("Suma A + B:", resultado[::-1], "Carry:", carry)
```

Figura 19 – Suma 5 + 3

```
● c:/Users/angel/OneDrive - Universid
Suma A + B: [1, 0, 0, 0] Carry: 0
```

Figura 20 – Suma Correctamente = 8

2. Resta

```
resultado, carry = Sumador4Bits(A, B, 1)

print("Resta A - B:", resultado[::-1], "Carry:", carry)
```

Figura 21 – Resta 5 – 3

```
Resta A - B: [0, 0, 1, 0] Carry: 1
PS C:\Users\angel\OneDrive - Univers
```

Figura 22 – Resta Correctamente = 2

3. Resta con resultado negativo

```
62 A = [1, 1, 0, 0] # 0011 = 3
63 B = [1, 0, 1, 0] # 0101 = 5
64
65 resultado, carry = Sumador4Bits(A, B, 1)
66
67 print("Resta A - B:", resultado[::-1], "Carry:", carry)
```

Figura 23 – Resta negativa 3 – 5

```
Resta A - B: [1, 1, 1, 0] Carry: 0
PS C:\Users\angel\OneDrive - Universi
```

Figura 24 – Resta negativa correctamente = -2

Los resultados obtenidos en Python coinciden con los resultados observados en la simulación realizada en Proteus, validando el diseño lógico del sistema.